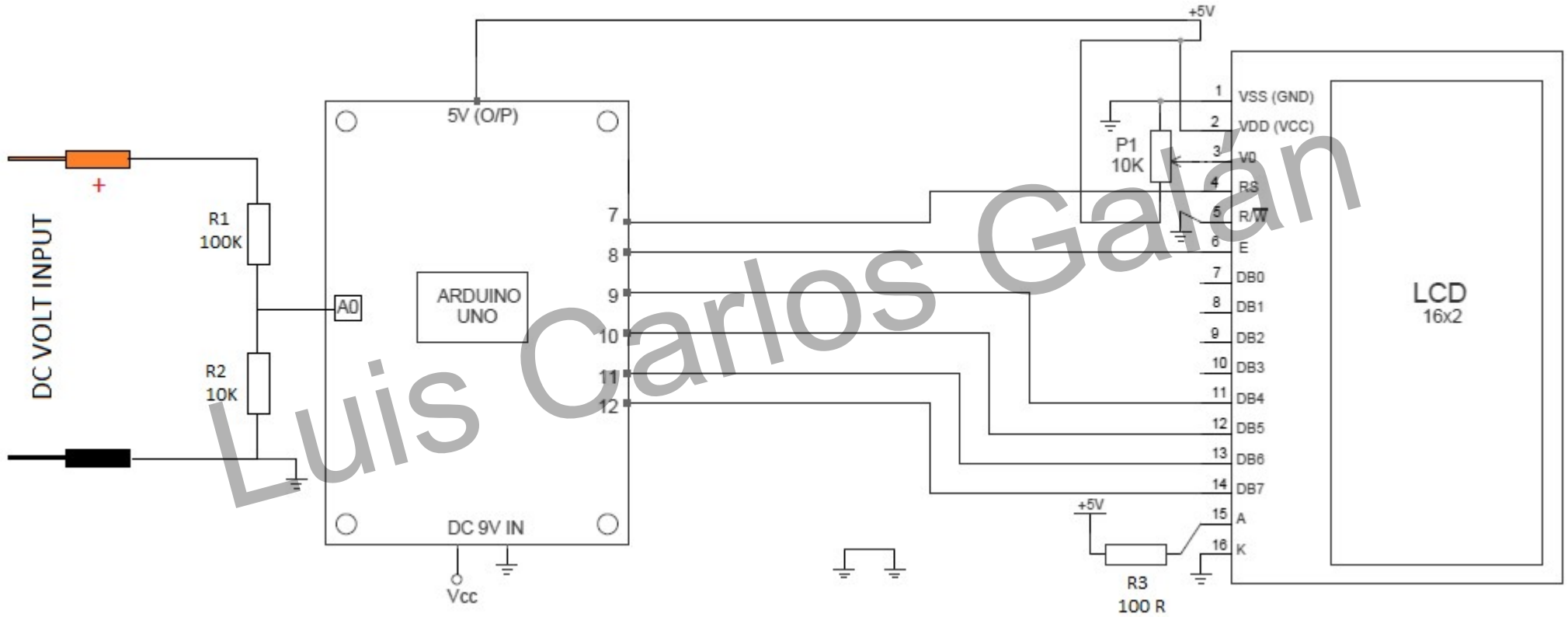


# ESQUEMA CONEXIONES VOLTÍMETRO 0-30V DC CON ARDUINO

Luis Carlos Galán



Video de este proyecto en YouTube: [https://youtu.be/6Bum68\\_slww](https://youtu.be/6Bum68_slww)

Canal en YouTube: [https://www.youtube.com/channel/UCCLTNw7b2dk\\_k9ULcVoDDuQ](https://www.youtube.com/channel/UCCLTNw7b2dk_k9ULcVoDDuQ)